

Date. :

No. :

Jawaban Rangkaian Seri

1. $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$

1. $R = R_1 + R_2 + R_3$

$30 = 10 + 15 + R_3$

$R_3 = 30 - 10 - 15$
 $= 5 \text{ k}\Omega$

$I = \frac{V}{R}$
 $= \frac{5}{30} = 0,00016 \text{ A}$

2. $R_T = R_1 + R_2 + R_3$

$= 25,5 \text{ k} + 70 + 150$

$= 25.500 + 70 + 150$

$= 27.720 \Omega$

$I = \frac{V}{R}$

$= \frac{15}{27.720} = 0,00058 \text{ A}$

3. $R_T = R_1 + R_2 + R_3$

$100 = 25 + 15 + R_3$

$R_3 = 100 - 40$

$= 60 \text{ k}\Omega$

$I = \frac{V}{R}$

$= \frac{5}{100 \text{ k}}$

$= \frac{5}{100.000} = 0,00005 \text{ A}$

Date. :

Erziehungsmittel

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{15k} + \frac{300}{15k} + \frac{150}{15k}$$

$$= \frac{451}{15k} = \frac{1}{33,25 \Omega}$$

Feb 28, 1932

$$9.7 = 6$$

$$2.2.7 = 21 = 11 + 9$$

$1000.00 + 99 = 1099$
 $100.00 + 99 = 199$

Date.:

No.:

Rangkaian Kombinasi

$$1. R_{tp} = \frac{1}{\frac{1}{R_t}} = \frac{1}{\frac{1}{100} + \frac{1}{100} + \frac{1}{15k}}$$

$$= \frac{150}{15k} + \frac{15}{15k} + \frac{1}{15k}$$

$$= \frac{166}{15k}$$

$$R = \frac{15k}{166} = 90,36$$

$$R_{tp} = 90,36$$

$$R_t = 90,36 + 100k$$

$$= 100,090 \Omega$$

$$2. V = I \cdot R$$

$$= 2 \cdot 100,090 \Omega$$

$$= 200,180 V = 2kV$$

$$3. R_t = R_p + R_a$$

$$= R_p + 150.000$$

$$R = \frac{V}{I} = \frac{15}{2} = 7,5 \Omega$$